mBlock5
Actionneur DEL/Lampe

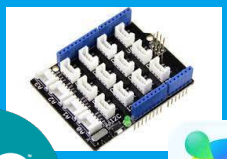

la DEL ou LED en anglais est un dispositif à semi-conducteur (diode) qui transforme un courant électrique en rayonnement lumineux

Exemple ici avec une DEL sur le port D6 qui clignote toutes les secondes

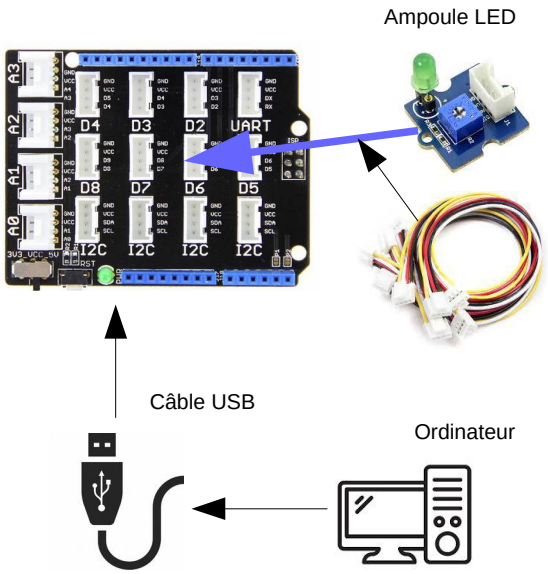

Ce bloc permet d'activer ou de désactiver la sortie de la broche

Vous pouvez essayer en modifiant le programme de faire clignoter la DEL de plus en plus vite, ou même par intermittence

ATTENTION !! si vous branchez la DEL sur une broche et que vous enactivez une autre , il est tout à fait normal que rien ne se passe.